

2020

B.Sc (General), Part-II

Physics Supplementary Exam

Full Marks - 20, Time - 2 hrs.

Raigadhij Swendramath Mahavidyalaya

1. LCR কী? কন্ডাক্টর এবং তড়িৎপ্রবাহের লেখচিত্র কিসের হয় তার কল্পনা করুন এবং ব্যাখ্যা করুন :- এই লেখচিত্র থেকে কি বার বার যায়?

2. Diode কাকে বলে? I-V characteristics of a diode in Fwd & Rev. bias ব্যাখ্যা করুন বর্তনী ও লেখচিত্রের চিত্র উল্লেখ করুন।

3. Horizontal component of Earth's Magnetic field কাকে বলে? সূন্যতত্ত্ব বিকল্পে লেখচিত্র সমন্বিতভাবে উল্লেখ করুন।

4. 'Y' এর মান বার বার করুন :-

